 


Tehtävä 1

Suunnittele digitaalilogiikka, joka määrittää loogisen tulosignaalin INPUT jaksonajan ja tallettaa määritetyn jaksonajan etumerkittömänä binäärilukuna rekisteriin signaalin INPUT jakson tahtiin. Signaali INPUT on asynkroninen (tahdistamaton) pääkello-signaalin CLK suhteen, ja signaalin INPUT pulssisuhde on noin 50/50, eli signaali on kanttiaalto. Käytössäsi on CTRnDIVm-laskuri, jossa on kellotulon lisäksi synkroninen alustustulo, ja k-bittinen rekisteri REGk, jossa on latauksensallintatulo. Lisäksi voit käyttää kuvan mukaisia D-kiikkuja, jossa on sekä ei-invertoitu että invertoitu lähtö, ja yhden muun 2-tuloisen logiikkaportin (AND,OR,NAND,NOR,XOR,XNOR). Käytä logiikkasymboleille oheisten esimerkkien kaltaisia merkintöjä.

- a) miten varmistat, että signaalin INPUT asynkronisuus ei aiheuta toiminnan epävarmuutta? (1 p)
- b) esitä logiikan RTL-tason kuvaus (2 p)
- c) esitä toiminnan ajoituskaavio/pöytäsimulointi, kun signaalin INPUT jaksonaika on neljä pääkellon CLK jaksoa. Esitä ajoituskaaviossa ainakin signaalit CLK, INPUT, laskurin lähtö, rekisterin lähtö, laskurin sallintasignaali ja rekisterin sallintasignaali. Ajoituskaavion on oltava vähintään 10 CLK:n jaksoa (1 p)
- d) määritä parametrit m, n ja k, sekä pääkellon taajuus f_{CLK} , kun signaalin INPUT jaksonaika pitää pystyä määrittämään 10 mikrosekunnin erottelutarkkuudella, ja signaalin INPUT maksimi jaksonaika voi olla 1 sekunti. (1 p)




Tentti: 17.11.2009

Tehtävä 2

Alla on RTL geneerisistä FPGA:n peruskomponenteista, logiikkaelementeistä (LE), joita FPGA:t ovat täynnä. Kuvassa kaikki A:ista G:ihin, OUT:it sekä FPGA-piirin I/O-portit voidaan kytkeä halutulla tavalla toisiinsa kytkentämatriisiin kautta. CLK on globaali kellotulo tässä esimerkissä. Hakutaulukot (LUT) voidaan ohjelmoida sisältämään haluttu sisältö uudelleenkonfiguroinnin yhteydessä.

Selitä vastauksesi riittävällä tarkkuudella: Selitä miten lohkot liittyvät toisiinsa (mistä minne) ja mahdolliset LUT:ien sisältö. Kerro myös myös kaikkien käytössä olevien LE:iden kaikki kytkennät.

- Suunnittele 2-bittinen siirtorekisteri, jossa on asynkroninen reset ja rinnakkainen ulostulo. Ohjaus G1 mahdollistaa siirron. Piirrä myös RTL kyseisestä SRG:stä.
- Suunnittele 2-in-1 MUX FPGA arkkitehtuuriin.

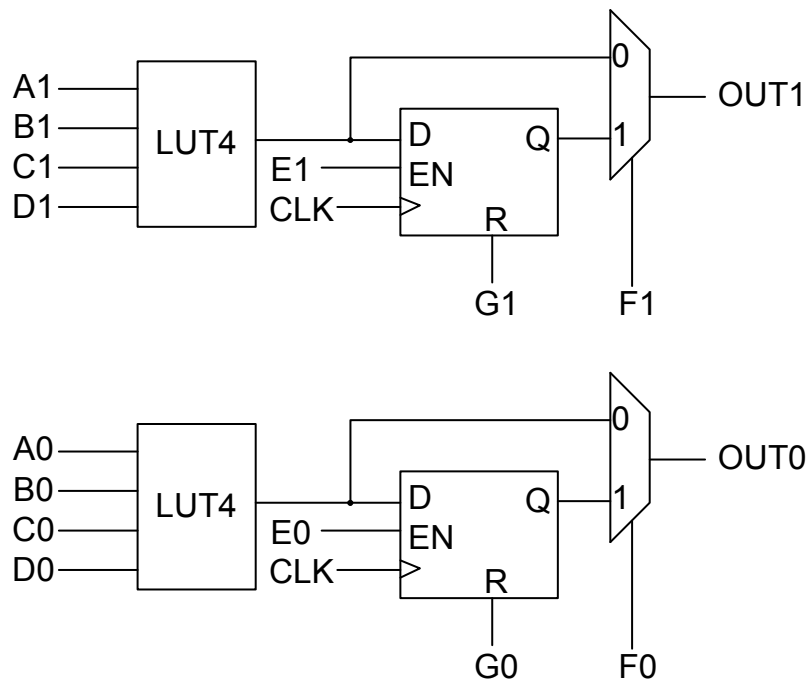

Kuva 1. Kaksi geneeristä LE:tä.

Tentti: 17.11.2009

Tehtävä 3

- Luettele digilogiikan synkronisuuden tunnusmerkit.
- Mitä CMOS-tekniologialla toteutetun integroidun piirin piirikuvioinnin viivanleveydellä tarkoitetaan?
- Mitä integroidun digitaalipiirin piipinta-alan arvioinnissa käytetty *Cell Factor* –tarkoittaa?
- Selitä minkälainen FPGA-piirin hakutaulukko on loogiselta rakenteeltaan?


Tehtävä 4

Liitteessä 1 näet RTL-arkkitehtuurin ja liitteessä 2 sitä vastaavan VHDL-mallin. Kysymyksessä on Multiply-Cumulate-Add (MAC) operaation toteuttava digilogiikka.

Arkkitehtuurista saadaan sanan- ja laskentasekvenssin pituuksiltaan erilaisia versioita muuttamalla parametrien (n_1 , n_2 , n_3 ja K) arvoja. Oletetaan, että $K = N/2$.

- Päättele arkkitehtuurin ja VHDL-mallin perusteella mikä on parametrin n_2 optimaalinen arvo, jos n_1 on annettu.
- Oletetaan, että liitteissä 1 ja 2 kuvattu arkkitehtuuri konfiguroidaan FPGA-piiriin siten, että kertojana käytetään valmista 18x18-bitin lohkokertojaa ja summaimena 4-tuloisilla hakutaulukoilla (4-LUT) toteutettua *ripple-carry* –tyyppistä rakennetta. Jos parametri $n_1 = 8$, n_2 :lla on optimaalinen arvonsa ja $n_3 = 4$, niin montako D-kiikkua ja hakutaulukkoa (4-LUT) toteuttamiseen tarvitaan?
- Minkä komponenttien kautta arkkitehtuurin kriittinen polku kulkee? Mitkä parametrit (n_1 , n_2 , n_3 ja K) vaikuttavat kriittisen polun pituuteen ja miten?
- Kirjoita parametrinen (n_1 , n_2 , n_3 ja K) avulla kaksi matemaattista lauseketta: toinen D-kiikkujen ja toinen hakutaulukkojen lukumäärän arvioimista varten.

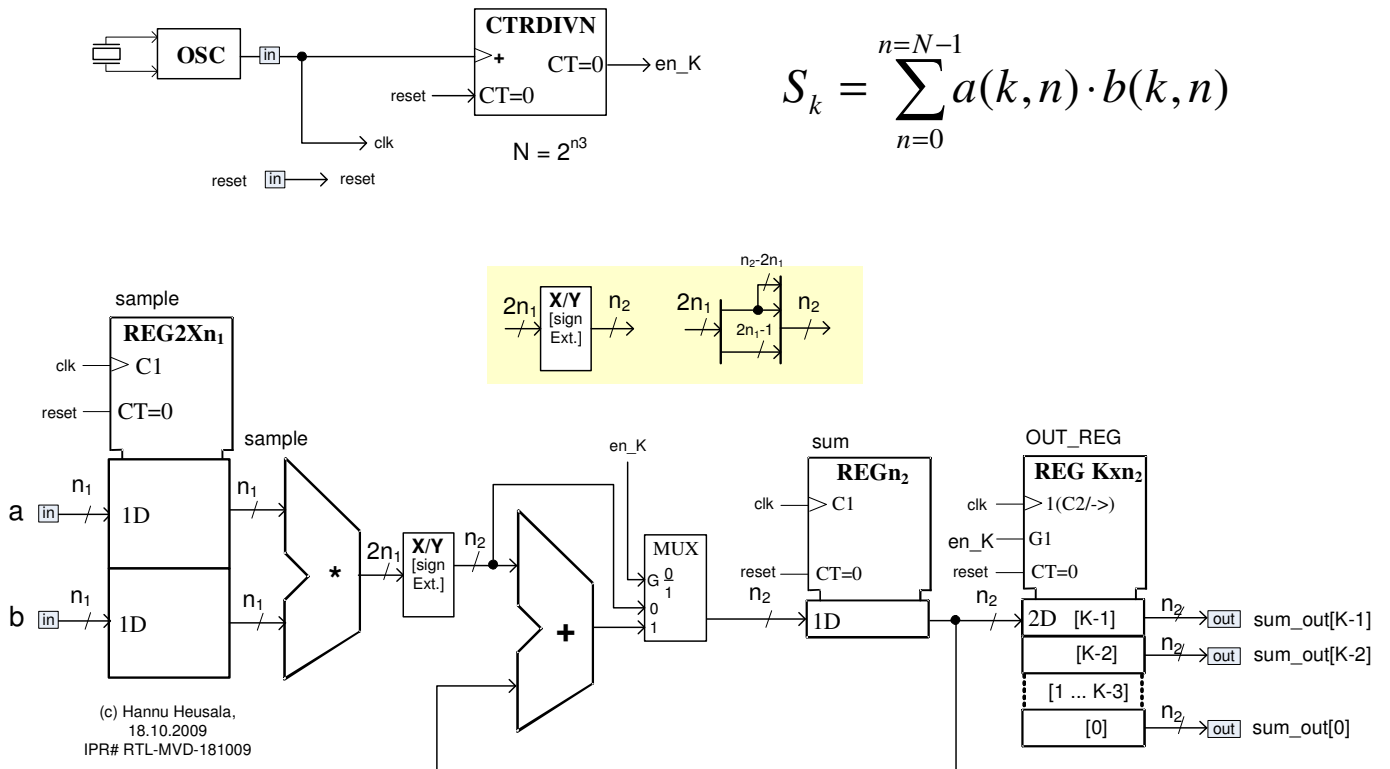LIITE 1: Tehtävään 4 liittyvä RTL-arkkitehtuuri:



Tentti: 17.11.2009

LIITE 2: Tehtävän 4 RTL-arkkitehtuuria vastaava VHDL-malli:

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_signed.all;
--
-- (c) Hannu Heusala 18-10-2009
-- MAC design for DT courses
-- Verification: 18-10-2009, RTL-VHDL-hhh-181009
--
entity MAC is
  generic(n1:natural:=8; n2:natural:=20;n3:natural:=4;K:natural:=8);
  port(clk,reset:in std_logic;
  sample_in_a,sample_in_b:in std_logic_vector(n1-1 downto 0);
  sum_out:out std_logic_vector(n2-1 downto 0));
end entity MAC;
--
architecture RTL1 of MAC is
  type OUT_REG_type is array(K-1 downto 0) of std_logic_vector(n2-1 downto 0);
  signal sample_a, sample_b:std_logic_vector(n1-1 downto 0);
  signal product: std_logic_vector(2*n1-1 downto 0);
  signal sum,P:std_logic_vector(n2-1 downto 0);
  signal OUT_REG:OUT_REG_type;
  signal CTR: std_logic_vector(n3-1 downto 0);
  --
begin
  sync:process(clk,reset)
    variable en_K:std_logic:='0';
  begin
    if CTR=0 then en_K:='1'; else en_K:='0';end if;
    if reset='1' then
      sample_a<=(others=>'0');sample_b<=(others=>'0');
      sum<=(others=>'0');OUT_REG<=(others=>(others=>'0'));
      CTR <= (others=>'0');
    elsif rising_edge(clk)then
      sample_a<=sample_in_a; sample_b<=sample_in_b;
      sum<=P+sum; CTR<=CTR+'1';
      if en_K='1' then
        sum<=P;
        OUT_REG(K-1)<=sum;
        OUT_REG(K-2 downto 0)<=OUT_REG(K-1 downto 1);
      else OUT_REG<=OUT_REG;
      end if;
    end if;
  end process sync;
  --
  product<=sample_a*sample_b;
  --
  --sign extend:
  P(n2-1 downto 2*n1-1)<=(others => product(2*n1-1));
  P(2*n1-2 downto 0)<= product(2*n1-2 downto 0) ;
  --
  sum_out<=OUT_REG(0);
  --
end architecture RTL1;

```