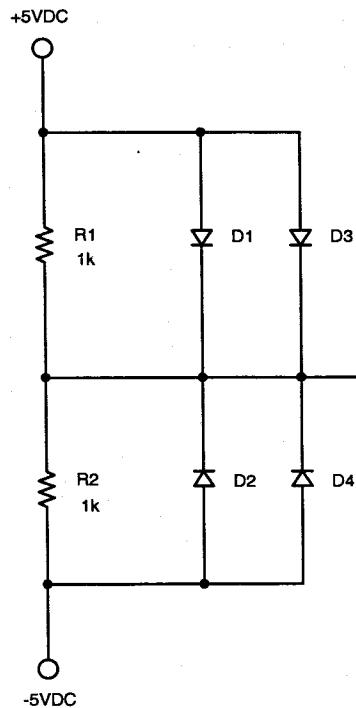


Oulun yliopisto / University of Oulu  
Elektroniikan laboratorio / Electronics laboratory


Elektroniikkasuunnittelun perusteet (*Principles of electronic design 52431A*)

Tentti / Exam 09.12.2003


1. a) Käytössäsi on  $1\text{k}\Omega$ :n vastuksia ja  $\pm 3\text{V}$ :n jännitelähde. Esitä kytikentä, jonka lähtöjänniteet ovat  $\pm 1\text{ V}$ .  
b) Määritä kuvan 1 jännite  $U_1$  ja diodien läpi kulkevat virrat. Oletta, että diodit ovat ideaalisia.  
c) Kuvassa 2 olevat diodit ovat realistisia ja zenerdiodin  $I_{ZT}$  on  $5\text{ mA}$  ja  $U_Z$  on  $5\text{ V}$ . Määritä lähdöstä (output) saatava signaali, kun tulosignaalina on suorakaidealaisto jonka amplitudi on  $10\text{V}$ .  
  
*a) You have  $1\text{k}\Omega$  resistors and a  $\pm 3\text{V}$  power source. Draw a schematic circuit which outputs are  $\pm 1\text{ V}$ .*  
*b) Determine voltage  $U_1$  and diode currents in Figure 1. Assume diodes as ideal.*  
*c) The diodes in Figure 2 are realistic and the parameters  $I_{ZT}$  and  $U_Z$  of the zener-diode are  $5\text{mA}$  and  $5\text{V}$ , respectively. Determine the output signal for a square wave input the amplitude of which is  $10\text{V}$ .*
  
2. a) Suunnittele suora vahvistin, joka summaa  $N$  kappaletta tulosignaaleja samalla painoarvolla jännitevahvistuksen ollessa  $20\text{ dB}$ . (Vihje: Käytä kytkennessä kahta kääntävää operaatiovahvistinta.)  
b) Mitoita kuvan 3 operaatiovahvistinkytikentä siten, että haluttu vahvistus toteutuu ja määritä arvot kuvassa oleville virroille ( $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ) ja jännitteelle ( $U_1$ ).  
c) Mitoita kuvan 4 vahvistinpiirin toimintapiste ( $I_{CQ}$ ,  $U_{CEQ}$ ) siten, että lähtösignaalin amplitudin vaihtelualue on mahdollisimman suuri. Määritä kytkenän jännitevahvistus sekä tulo- ja lähtöimpedanssit. Transistorin virtavahvistuskerroin ( $\beta$ ) on  $100$ .  
  
*a) Design a non-invertive amplifier that sums  $N$  input signals with the same weighting factor and voltage amplification of  $20\text{ dB}$ . (Tip: Use two invertive operational amplifiers.)*  
*b) Find correct values of resistors in the operational amplifier circuit shown in Figure 3 and determine currents ( $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ) and voltage ( $U_1$ ).*  
*c) Determine the operating point ( $I_{CQ}$ ,  $U_{CEQ}$ ) of the amplifier in Figure 4 so that the output range is as wide as possible. Calculate the voltage amplification, input impedance and output impedance. The current amplification factor ( $\beta$ ) of the transistor is  $100$ .*




Kuva 1 / Figure 1

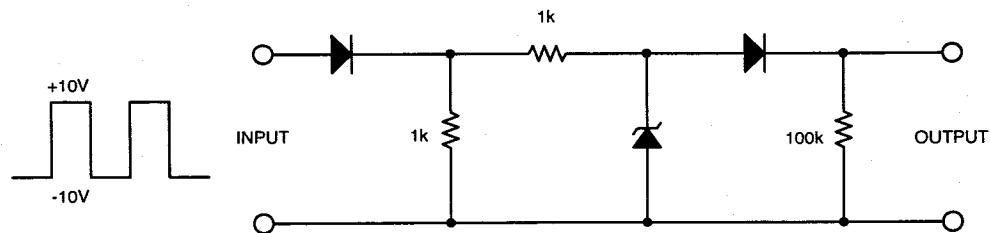

Kuva 2 / Figure 2

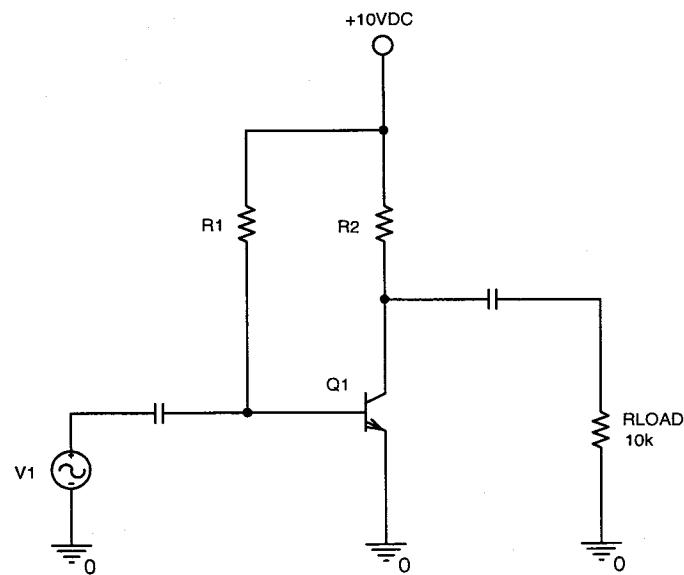

Kuva 4 / Figure 4

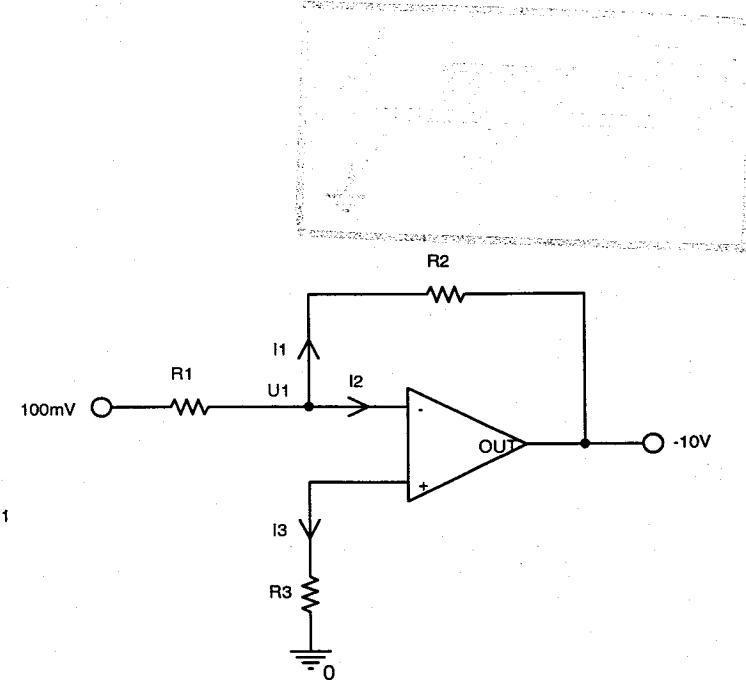

Kuva 3 / Figure 3

**Vastaan tehtävien 3 ja 4 kysymyksiin lyhyesti sanoin, selkein kuvin tai kaavoin./  
Short answers (explain, draw figures and/or give equations) for problems 3 and 4,  
please.**

3. a) Mitä tarkoittaa parametri  $\beta$  BJ-transistorin yhteydessä ja mikä on sen suhde parametriin  $\alpha$ ?
- b) Mitä tapahtuu, ja miksi, DA-muuntimen maksimi signaali-kohina -suhteelle, kun muuntimen bittilukua muutetaan?
- c) Piirrä CMOS-kytkimen piirikaavio. Vertaa CMOS-kytkimen ja yhdestä MOS-transistorista tehdyn kytkimen ominaisuuksia.
- d) Mistä suureista/parametreistä riippuu CMOS-invertterin dynaaminen tehonkulutus?
- e) Piirrä MOS-transistorin piensignaalimalli. Kuinka se eroaa BJ-transistorin hybridti- $\pi$ -piensignaalimallista?
- f) Mitä BJ-transistorin ominaisuutta kuvataan parametrilla  $V_A = \text{Early-jännite}$ ? Kuinka ko. ominaisuus näkyy transistorin  $I_C/V_{CE}$  -ominaiskäyrästössä?
- 
- a) Considering BJ-transistors, what is the meaning of parameter  $\beta$  and how does it relate to parameter  $\alpha$ ?
- b) How does the maximum signal-to-noise ratio of a DA converter behave, and why, when the number of input bits is changed?
- c) Draw the schematic diagram of a CMOS switch. Compare the properties of the CMOS switch to those of a switch made out of a single MOS transistor.
- d) Which quantities/parameters determine the dynamic power dissipation of a CMOS inverter?
- e) Draw the small-signal model of a MOS transistor. How does it differ from the hybrid- $\pi$  small-signal model of a BJ-transistor?
- f) Which property of the BJ-transistor is modeled by parameter  $V_A = \text{Early voltage}$ ? How does this property manifest itself in the transistor's  $I_C/V_{CE}$  characteristics?

Lisää kysymyksiä toisella puolella ... !!! / More questions on the flip side !!!

4. a) Diodiin perustuva puoliaaltotasasuuntaaja: piirrä piirikaavio ja vaste sinimuotoiselle tulojännitteelle ( $f_{in} = 50.0\text{Hz}$ ,  $V_{p-p} = 2.0\text{V}$  ja  $V_{DC} = 0.0\text{V}$ ) ilman ripppelin suodatusta ja ripppelin suodatuksen kanssa. HUOM! Käytä ideaalista diodin mallia.
- b) Miten yhteisemitteri-, yhteiskanta- ja yhteiskollektorivahvistimien tulo- ja lähtöimpedanssit sekä jännitevahvistukset eroavat toisistaan (ei tarvitse kirjoittaa kaavoja, vertaile vain näiden keskinäisiä suuruuksia sanallisesti, LYHYESTI)?
- c) Piirrä 2-bittisen R-2R -vastusverkkoon perustuvan DA-muuntimen piirikaavio ja johda lähtöjännitteen lauseke tulobittien funktiona.
- a) *Diode-based half wave rectifier: draw the schematic and response for a sinusoidal input voltage ( $f_{in} = 50.0\text{Hz}$ ,  $V_{p-p} = 2.0\text{V}$  and  $V_{DC} = 0.0\text{V}$ ) without and with ripple reduction. NOTE! Use ideal diode model.*
- b) *How do the input impedance, output impedance and voltage gain of common-emitter amplifier, common-base amplifier and common-collector amplifier differ from each other? (Equations aren't necessary, just compare magnitudes with short sentences.)*
- c) *Draw the schematic of a 2-bit DA converter, which uses the R-2R resistor network. What is the output voltage as a function of the input bits (write down the equation)?*