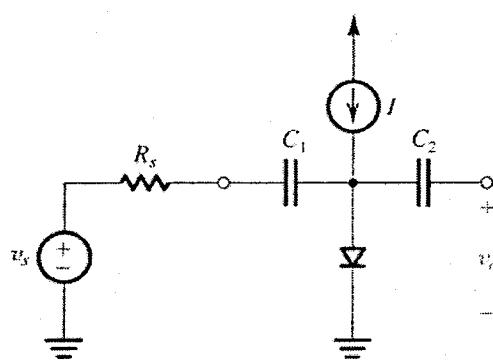


Elektroniikkasuunnittelun perusteet (Principles of electronic design 521431A)
Tentti / Exam 11.2.2005


1. Kuvan 1 diodipiirissä I on 1mA:n dc-virta, $R_s = 100\Omega$, diodi on tavallinen piensignaalidiode ja kondensaattorien kapasitanssit ovat hyvin suuria. Mitä v_o on kun v_s on 10mV:n ac-signaali (taajuudella, jolla kondensaattorit ovat oikosulkuja)? Piirrä tulo ja lähtö samaan asteikkoon. Miten lähtö muuttuu, jos I:lle asetetaan arvoksi $100\mu A$? Mitä käyttöä tällaisella kytkennällä voisi olla?
1. *Draw on a same scale the output and input voltages of the circuit of Fig. 1 in case when current $I = 1mA$. The diode is a normal small-signal diode, capacitances are very large, $R_s = 100\Omega$ and v_s is an ac-signal with the amplitude of 10mV and frequency such that capacitances can be considered as short-circuits. How does the output change if I is changed to $100\mu A$? Can you imagine any use for this circuit?*
2. Kuvan 2 vahvistimessa tulosignaali v_{sig} on pieniamplitudinen sinisignaali. Laske kytkennästä R_{in} , R_{out} ja v_o/v_{sig} olettaen, että transistorin $\beta = \infty$. Jos β olisi hyvin pieni, esim. luokkaa 10, mikä muuttuisi? Kytkennässä $I = 1mA$, $R_{sig} = 100\Omega$, $R_B = 10k\Omega$, $R_e = 500\Omega$, $R_C = 5k\Omega$ ja $R_L = 10k\Omega$. Kondensaattoreiden kapasitanssit ovat hyvin suuria.
2. *The input v_{sig} of the amplifier in Fig. 2 is a small ac-signal. What are the R_{in} , R_{out} ja v_o/v_{sig} of the amplifier if the transistor $\beta = \infty$? If β would be very small, say about 10, what would change and how? The values are $I = 1mA$, $R_{sig} = 100\Omega$, $R_B = 10k\Omega$, $R_e = 500\Omega$, $R_C = 5k\Omega$ ja $R_L = 10k\Omega$. Capacitances can be considered as short-circuits at ac.*
3. Kuvassa 3 on esitetty eräs operaatiovahvistinkentä. Vahvistimen tuloon V_{in} syötetään eräästä anturista suorakaidepulssia, jonka taajuus on 500 Hz, amplitudi 1 V_{p-p} ja dc-komponentti on 0 V. Tuloon V_{ref} syötetään jännitereferenssistä (= tarkka dc-jännitelähde) -2.5 V:n suuruinen dc-jännite. Anturin ja jännitereferenssin lähtöimpedanssi on 0 Ω.
 - a) Mikä on lähtöjännitteiden V_{out} yhtälö tulojännitteiden funktiona, eli $V_{out} = f(V_{in}, V_{ref})$?
 - b) Piirrä tulo- ja lähtöjännitteiden aaltamuodot ja merkitse jännitetasot.
 - c) Mikä on anturin ja jännitereferenssin vahvistimelle pään näkemä kuormittava impedanssi?
3. *In the amplifier of Fig. 3, V_{in} is stair-case signal from a transducer with a frequency of 500Hz, amplitude of 1 V_{p-p} and dc-component of 0V. V_{ref} is a dc-voltage of -2.5V. The source impedances of the transducer and reference are 0 Ω.*
 - a) Define function $V_{out} = f(V_{in}, V_{ref})$?
 - b) Draw the input and output voltages as a function of time with the important voltage values.
 - c) What is the load impedance seen by the transducer and the voltage reference, respectively?





4. a) Mitoita $0.18\mu\text{m}$:n CMOS-teknologiaan kaksituloinen NAND-portti.
 b) Miten CMOS-teknologian perustuvan digitaalilogiikan tehonkulutus määräytyy?
4. a) Draw the circuit diagram of a two input CMOS NAND circuit ($0.18\mu\text{m}$ technology) at the transistor level with the corresponding W/L ratios and absolute values.
 b) What determines the power consumption of CMOS digital logic?



Kuva/Figure 1.

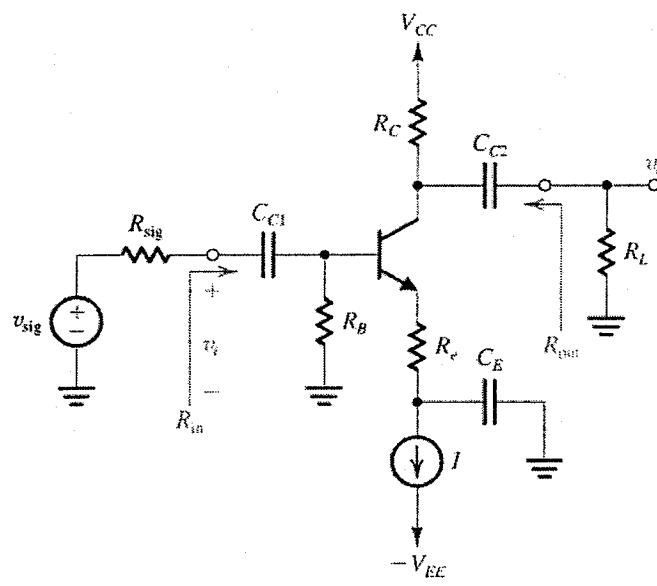

Kuva/ Figure 2.

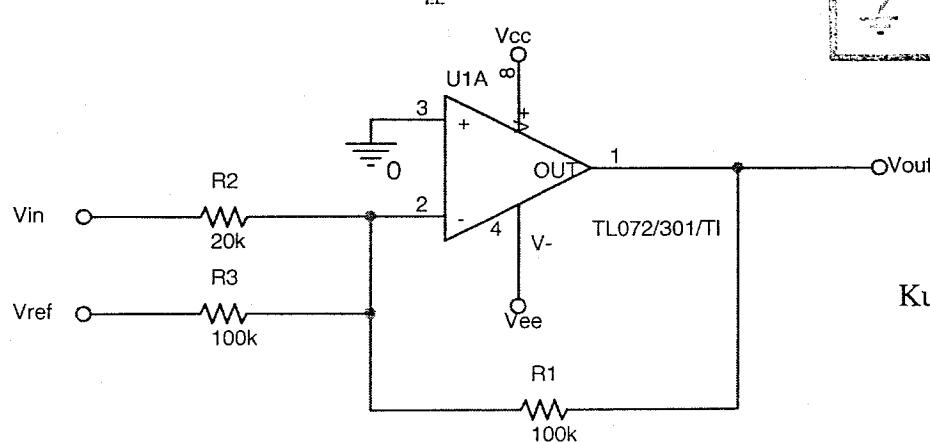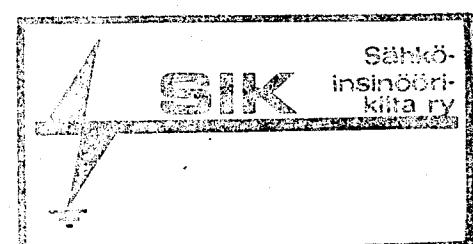

Kuva/Figure 3.