
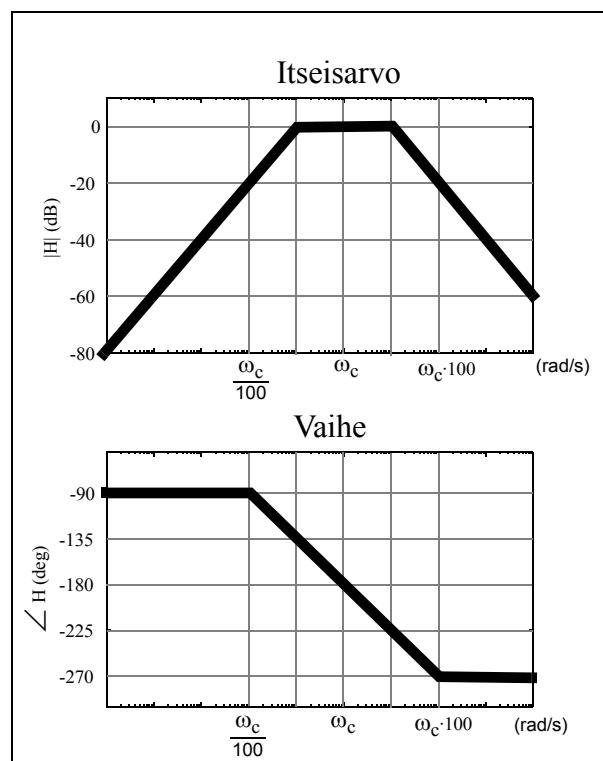
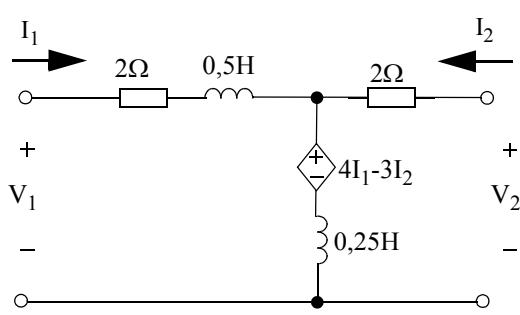
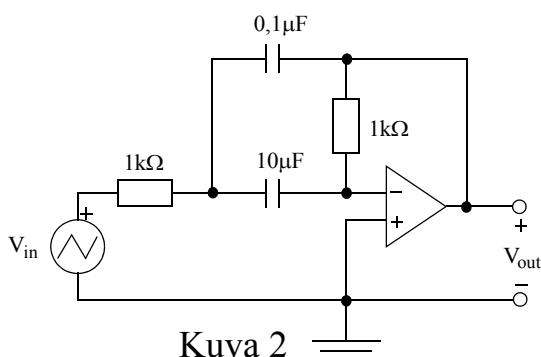


Piiriteoria II (Graafinen laskin ja käsin kirjoitettu A4-kokoinen luntilappu sallittu)

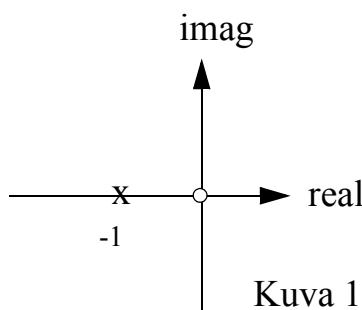1. Kuvassa 1 on erään piirin jännitteensiirtofunktion nollanapakartta. Esitä kyseinen siirtofunktio sekä jokin nollanapakarttaa vastaava piiri. (2p)
2. Kuvan 3 taajuusvasteessa taajuus ω_c on 10^6 rad/s (taajuusakseli on logaritmisen). Päättelle kuvaajasta taajuusvastetta vastaava siirtofunktio. (3p)
3. Kuvan 2 piirin jännitteensiirtofunktion ($H(s) = V_{out}(s)/V_{in}(s)$) taajuusvaste on kuvassa 3.
 - Mikä on kyseistä piiriä vastaava taajuusvastekuvaajan keskitaajuus ω_c ? (3p)
 - Tee piirille taajuusskaalaus siten, että ω_c on 10^6 rad/s. (1p)
4. Ratkaise kuvan 4 2-portille z-parametrit. (3p)



Piiriteoria II (Graafinen laskin ja käsin kirjoitettu A4-kokoinen luntilappu sallittu)

	$x(t)$	$X(s)$
impulssi	$\delta(t)$	1
yksikköaskel	1 tai $u(t)$	$1 / s$
ramppi	t	$1 / s^2$
n:s potenssi	t^n	$n! / s^{n+1}$
a:s potenssi ($a>0$)	$t^{a-1} / \Gamma(a)$	$1 / s^a$
	$1 / \sqrt{(\pi t)}$	$1 / \sqrt{s}$
eksp.funktio	e^{-at}	$1 / (s+a)$
	$1 - e^{-at}$	$a / (s(s+a))$
	$t^n e^{-at}$	$n! / (s+a)^{n+1}$
sini	$\sin(\omega t)$	$\omega / (s^2 + \omega^2)$
kosini	$\cos(\omega t)$	$s / (s^2 + \omega^2)$
sinh	$\sinh(at)$	$a / (s^2 - a^2)$
cosh	$\cosh(at)$	$s / (s^2 - a^2)$
lineaarisuus	$ax(t) + by(t)$	$aX(s) + bY(s)$
taajuussiirros	$e^{-at} x(t)$	$X(s+a)$
aikasiirros	$x(t-T)$	$e^{-sT} X(s)$
aikaderivaatta	$dx(t) / dt$	$sX - x(0)$
n:s aikaderivaatta	$d^n x(t) / dt^n$	$s^n X(s) - s^{n-1} x(0) - s^{n-2} x^{(1)}(0) \dots - x^{(n-1)}(0)$
aikaintegraali	$\int_0^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(s)}{s} + \frac{1}{s} \cdot \int_{-\infty}^0 x(\tau) d\tau$
konvoluutio	$\int_0^t x(\tau) g(t-\tau) d\tau$	$G(s)X(s)$
taajuusderivaatta	$(-t)^n x(t)$	$d^n X(s) / ds^n$